


Họ tên SV:
MSSV:

ĐỀ THI THỰC TẬP ĐIỆN TỬ CƠ BẢN (1TC)

Thời gian: 30 phút

Sinh viên được sử dụng tài liệu tham khảo

Câu 1: Ráp mạch theo hình vẽ (8đ)

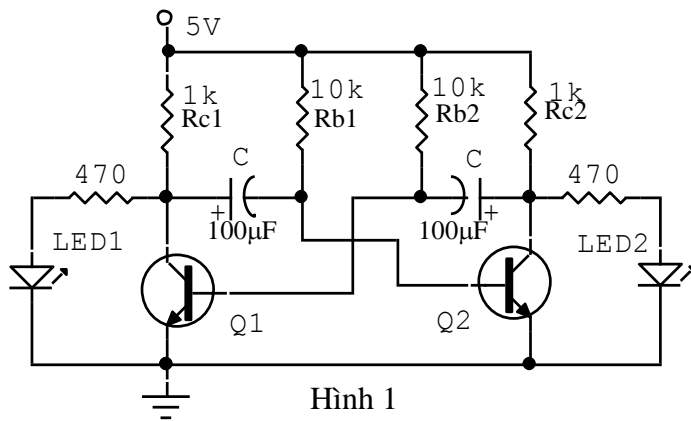

Câu 2: (2đ)

- Cho biết công thức tính chu kỳ của sóng điện áp ngõ ra.