# Bài 8. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH CẤP 1

Giảng viên: Nguyễn Lê Thi Bộ Môn Toán – Khoa Khoa học ứng dụng

# MỤC TIÊU BÀI HỌC

- Xác định được nghiệm của phương trình vi phân tuyến tính
- Úng dụng phương trình vi phân tuyến tính để giải một số bài toán thực tế

# **NỘI DUNG CHÍNH**

8.1 Giới thiệu phương trình vi phân

8.2 Úng dụng ptvp trong thực tế

# 1. GIỚI THIỆU PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN

# 1. Phương trình vi phân tuyến tính cấp 1

> Dạng tổng quát

$$\left| \frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x) \right|$$

Trong đó P(x),Q(x) là các biểu thức theo x.

## 2. Nghiệm phương trình vi phân tuyến tính cấp 1

> Nghiệm tổng quát

$$y = \frac{1}{\varphi(x)} \left[ \int \varphi(x) Q(x) dx + C \right]$$

$$\varphi(x) = e^{\int P(x)dx}$$
 — thừa số tích phân, C: hằng số.

> Nghiệm cụ thể (nghiệm riêng)

là nghiệm tổng quát của phương trình vi phân tương ứng với một giá trị cụ thể của hằng số *C*.

### 3. Giải phương trình vi phân

Việc giải phương trình vi phân (ptvp) tuyến tính cấp 1 là tìm nghiệm tổng quát của phương trình vi phân đó.

# Các bước giải:

- 1. Tìm dạng tổng quát của ptvp, xác định P(x),Q(x)
- 2. Tính thừa số tích phân  $\varphi(x) = e^{\int P(x)dx}$
- 3. Xác định  $\int \varphi(x)Q(x)dx$
- 4. Kết luận nghiệm tổng quát

### Giải phương trình vi phân

$$\frac{dy}{dx} + 2xy = 3x \quad (1)$$

Giải phương trình vi phân

$$\left(x^2 + 1\right)\frac{dy}{dx} + 4xy = 3 \quad (2)$$

#### Giải phương trình vi phân

$$x\frac{dy}{dx} = x^2 \ln x, \quad (3)$$
$$y(1) = 0.$$

# 1. ỨNG DỤNG CỦA PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN

# 1. Một số ứng dụng của phương trình vi phân tuyến tính cấp 1


- > Mô hình tăng trưởng và suy giảm
- Mô hình hòa tan
- Mô hình mạch điện

# 2. Mô hình tăng trưởng và suy giảm không bị chặn

# Phương trình vi phân

$$\frac{dQ}{dt} = k.Q$$

Có nghiệm

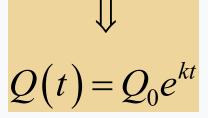

k > 0: tăng trưởng  $\rightarrow$ 



✓ Lãi kép liên tục

$$k < 0$$
: suy giảm  $\rightarrow$ 

- ✓ Phân rã chất phóng xạ
- ✓ Cạn kiệt tài nguyên

# www.hcmute.e

# 2. Mô hình tăng trưởng logistic và mô hình tăng trưởng bị giới hạn

### Mô hình tăng trưởng logistic

# Phương trình $\frac{dQ}{dt} = kQ(B-Q), k > 0$ $\downarrow \downarrow$ Nghiệm $Q(t) = \frac{B}{1 + Ae^{-Bkt}}$

- ✓ Tăng trưởng dân số dài hạn
- ✓ Tăng trưởng của doanh nghiệp

### Mô hình tăng trưởng bị giới hạn

Phương trình 
$$\frac{dQ}{dt} = k(B-Q), k > 0$$

$$\downarrow \qquad \qquad \downarrow$$
Nghiệm  $Q(t) = B - Ae^{-kt}$ 

- ✓ Sự lan truyền của tin tức
- ✓ Sự truyền thuốc vào tĩnh mạch
- ✓ Định luật làm lạnh của Newton
- ✓ Sự tăng giá của sản phẩm mới

Giả sử một chất phóng xạ phân rã với tốc độ

$$\frac{dQ}{dt} = -0.25Q$$
(đơn vị/năm)

Hỏi sau 5 năm lượng phóng xạ còn lại bao nhiều nếu sau 1 năm nó còn 100 đơn vị.

(đơn vị tính: 10

triệu người) của

một quốc gia sau t

năm kể từ năm 2013

tăng trưởng với tốc

$$\hat{\mathbf{d}}\hat{\mathbf{o}} \frac{dp}{dt} = 0.25 p (1-p),$$
$$p(0) = 0.9$$

Ước tính dân số vào năm 2019.

### 3. Mô hình hòa tan

Một bể chứa 20 kg muối hòa tan trong 5000 lít nước. Nước biển có chứa 0.03 kg muối trong 1 lít nước được bơm vào bể với tốc độ 25 lít/phút. Dung dịch được khuấy đều và bơm ra ngoài với tốc độ tương tự. Hỏi sau nửa giờ trong bể còn bao nhiêu muối?

### Bài giải


Tốc độ thay đổi của muối = tốc độ muối chảy vào - tốc độ muối chảy ra.

### 4. Mô hình mạch điện

### Mô hình mạch điện

Theo định luật Kirchhoffs

$$L\frac{dI}{dt} + RI = E$$

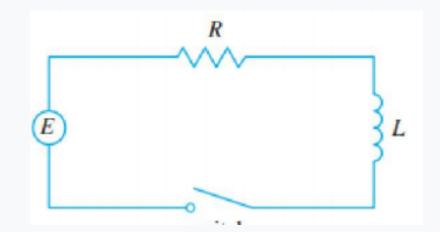

### Cường độ dòng điện trong mạch:

$$I(t) = \frac{E}{R} \left( 1 - e^{-\frac{R}{L}t} \right) \rightarrow \frac{E}{R} \text{ khi } t \rightarrow \infty$$

$$= \frac{E}{R} + \left( -\frac{E}{R} e^{-\frac{R}{L}t} \right)$$

Dòng điện tức thời

Cho mạch điện có điện trở là  $12\Omega$  và điện cảm là 4H. Nếu nguồn điện cố định là 60V và chuyển mạch là đóng khi

t = 0 thì sau 1 giây dòng điện trong mạch là bao nhiều? Sau một khoảng thời gian dài thì dòng điện trong mạch như thế nào?

# KÉT BÀI

## Sinh viên cần lưu ý:

- Tìm được nghiệm của phương trình vi phân tuyến tính cấp 1
- Nhận dạng và xây dựng được mô hình toán học từ bài toán thực tế
- Vận dụng được phương trình vi phân vào giải bài toán thực tế

# THANKS FOR WATCHING!